

RC, CR + nekaj kombinacij v praksi (kako izgledajo odzivi na realne signale
RC člen

$$\frac{z}{x} = \frac{1}{1 + t p}$$

CR člen

$$\frac{z}{x} = \frac{t p}{1 + t p}$$



