

3.) Naloga

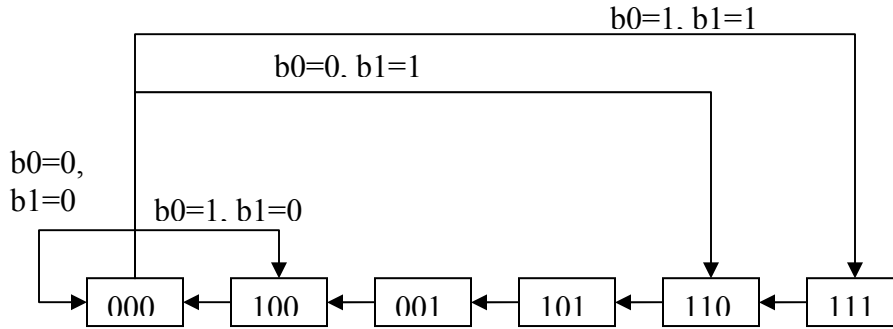


Diagram stanj je prikazan na sliki. Izbrali smo takšna stanja, da je Q_A že kar izhod iz vezja. Ker je sekvenca dolga več kot 4 pulze potrebujemo tri FF, ki jih označimo z Q_A , Q_B in Q_C . Vhodi v posamezne FF so tako definirani kot:

$$D_A = \overline{Q_A}\overline{Q_B}\overline{Q_C}b_0\overline{b_1} + \overline{Q_A}\overline{Q_B}\overline{Q_C}b_1\overline{b_0} + \overline{Q_A}\overline{Q_B}\overline{Q_C}b_1b_0 + Q_AQ_BQ_C + Q_AQ_B\overline{Q_C} + \overline{Q_A}\overline{Q_B}Q_C$$

$$D_B = \overline{Q_A}\overline{Q_B}\overline{Q_C}b_1\overline{b_0} + \overline{Q_A}\overline{Q_B}\overline{Q_C}b_1b_0 + Q_AQ_BQ_C$$

$$D_C = \overline{Q_A}\overline{Q_B}\overline{Q_C}b_1b_0 + Q_AQ_B\overline{Q_C} + Q_A\overline{Q_B}Q_C$$

Ko poenostavimo dobimo


$$D_A = \overline{Q_A}\overline{Q_B}\overline{Q_C}(b_0 + b_1) + Q_AQ_B(Q_C + \overline{Q_C}) + \overline{Q_A}\overline{Q_B}Q_C = \overline{Q_A}\overline{Q_B}\overline{Q_C}(b_0 + b_1) + Q_AQ_B + \overline{Q_A}\overline{Q_B}Q_C$$

$$D_B = \overline{Q_A}\overline{Q_B}\overline{Q_C}b_1\overline{b_0} + \overline{Q_A}\overline{Q_B}\overline{Q_C}b_1b_0 + Q_AQ_BQ_C = \overline{Q_A}\overline{Q_B}\overline{Q_C}b_1 + Q_AQ_BQ_C$$

$$D_C = \overline{Q_A}\overline{Q_B}\overline{Q_C}b_1b_0 + Q_AQ_B\overline{Q_C} + Q_A\overline{Q_B}Q_C = \overline{Q_A}\overline{Q_B}\overline{Q_C}b_1b_0 + Q_A(Q_B \oplus Q_C)$$

Od tu narisati vezje ne sme biti težava.

1.) Naloga

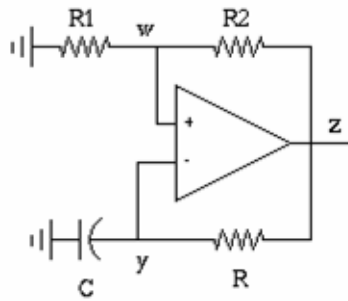

Vezje bo osciliralo med napajalnima napetostima operacijskega ojačevalca $\pm 15\text{V}$ (relaksacijski oscilator) Spodnja veja je RC člen in gre za polnjenje kondenzatorja z napetostjo z . Ko ta doseže vrednost w se predznak na operacijskemu ojačevalcu obrne in kondenzator se začne prazniti dokler ponovno ne doseže napetosti w in potem se predznak obrne in igra se ponovi.

$$z = y + IR$$

$$z = y + I_0 R \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \text{ polnjenje kondenzatorja (spodnja veja)}$$

$$w = z / \alpha, \alpha = \frac{R_2}{R_1} + 1 \text{ delilec napetosti (zgornja veja, } z = \pm 15\text{ V)}$$

$$I_0 R = z(1 + 1/\alpha) \text{ ko je } z < 0 \text{ in } y > 0 \text{ požene napetostna razlika tok}$$

$$z = y + z(1 + 1/\alpha) \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

$$z = w + z(1 + 1/\alpha) \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \text{ pogoj za obrat je da je } y = w$$

$$z = z / \alpha + z(1 + 1/\alpha) \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$


$$1 - (1 + 1/\alpha) \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) = 1/\alpha$$

$$t = -\tau \ln\left(\frac{1 - 1/\alpha}{1 + 1/\alpha}\right)$$

$$t = 1.1 \cdot 10^{-2} \text{ s}$$

$$\nu = 1/2t = 45.5 \text{ Hz}$$

2.) Naloga

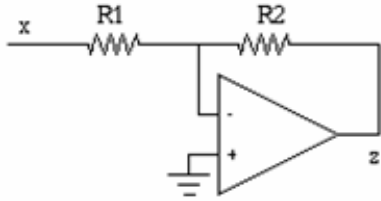

$$\frac{x - \eta}{R_1} + \frac{z - \eta}{R_2} = 0 \quad , \eta = \text{napetost na (-) vhodu op. oja.}$$

$$z = A(-\eta)$$

$$x - \eta \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) + \frac{R_1}{R_2} z = 0$$

$$x + \frac{z(1 + i\omega\tau)}{A_0} \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) + \frac{R_1}{R_2} z = 0$$

$$z = - \frac{x}{\left[\frac{R_1}{R_2} + \frac{1 + \frac{R_1}{R_2}}{A_0} \right] + i\omega\tau \left[\frac{1 + \frac{R_1}{R_2}}{A_0} \right]} \approx - \frac{R_2}{R_1} x \cdot \frac{1}{1 + i\omega\tau \left[\frac{1 + \frac{R_1}{R_2}}{A_0} \right]}$$

$$20 \log \left| \frac{z}{x} \right| = 20 \log \left(\frac{R_2}{R_1} \right) - 20 \log \sqrt{1 + \omega^2 \tau^2 \left(\frac{1 + \frac{R_1}{R_2}}{A_0} \right)^2}$$

$$20 \log \sqrt{1 + \omega^2 \tau^2 \left(\frac{1 + \frac{R_1}{R_2}}{A_0} \right)^2} = 6$$

$$\omega^2 \tau^2 \left(\frac{1 + \frac{R_1}{R_2}}{A_0} \right)^2 = 3 \quad , \quad \omega_0 = \frac{A_0}{\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \tau} = 0.91 \text{ MHz} \approx 10^4 / \tau$$

ω_0 je cutoff frekvenca na diagramu, od tu - 20db/dekad o vrednost pri $\omega = 0$ je 20db

$$\omega_{6db} = \sqrt{3} \cdot \frac{A_0}{\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \tau} = 1.7 \text{ MHz}$$