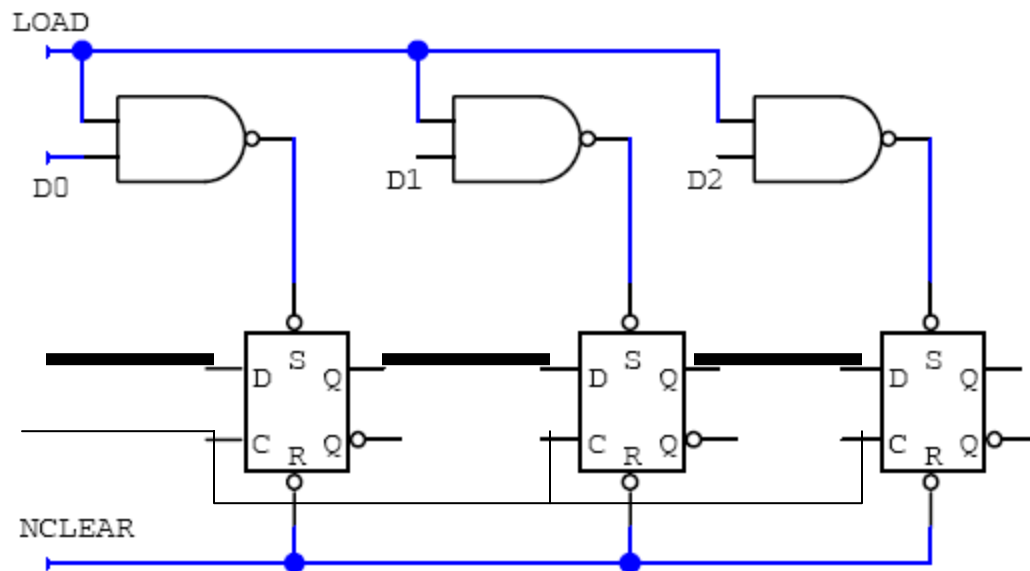



1.) Paralelno serijski pretvornik! Pokaži kaj dela to vezje – nariši diagram!

Latch+shift register!



2.) Sinhroni števec!

a.) sinhroni števec ki šteje gor

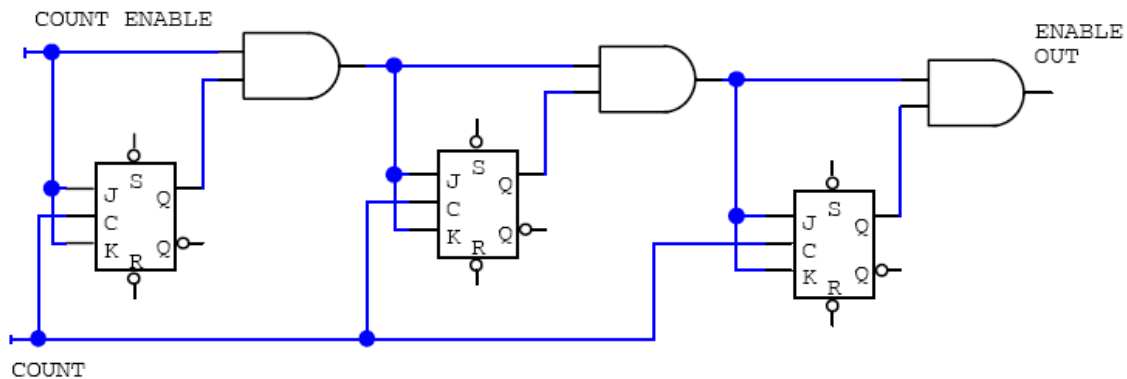


b.) sinhroni števec, ki ga lahko resetiramo!

c.) Sinhroni števec ki šteje v obe smeri UD xor Q

3.) Štoparica

a) enostavna izvedba

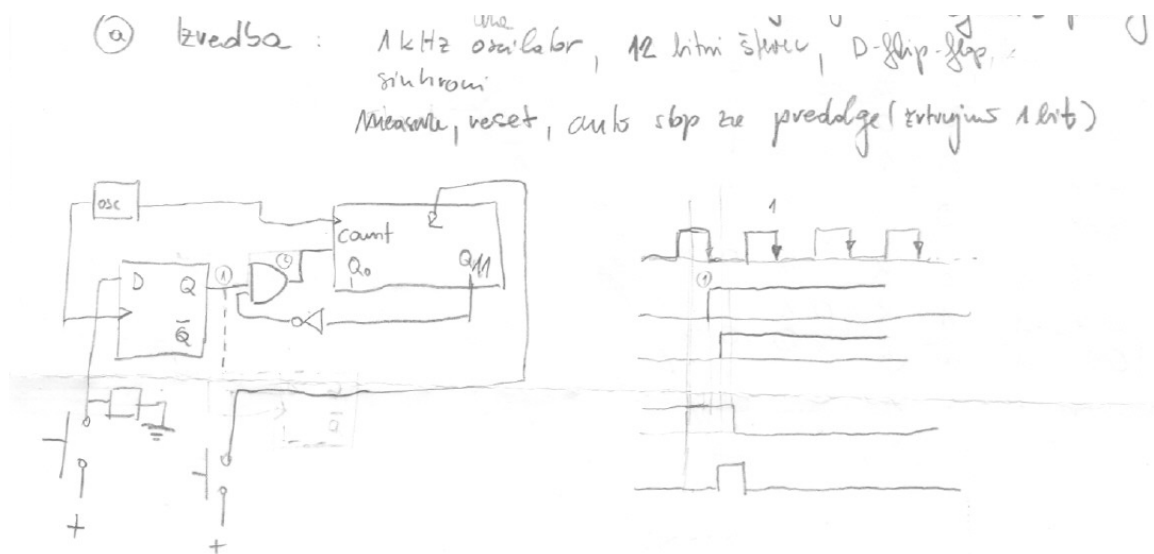b) takšna, da bi se pred novim štetjem sama resetirala.



② Kaks bi naredili da bi se sam resetiral pred novim štetjem uporabi sekantiter 3 do 10 in D vna le

3.) Položaj volana

Kaks bi naredil skoc, ki bi šel kaks mnogo kot
 naredil! kaks bi "count enable" spremenil v up/down counter!

Naredi verzjo, ki bi si zapisovala položaj kolene!

