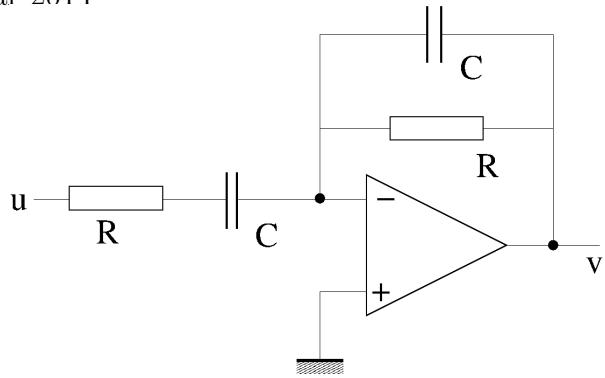


### 3. pisni izpit iz Elektronike za študente Fizikalne merilne tehnike

23. januar 2014

#### 1 naloga


Pri kateri frekvenci bo imel izhod iz vezja v največjo amplitudo za vhod  $u$ , ki je izmenična napetost z dano frekvenco? Parameteri elementov so  $R=1 \text{ k}\Omega$  in  $C=14 \text{ nF}$ . Kakšna bo širina pasu, kjer je ojačanje vsaj -3 dB glede na največje ojačanje?


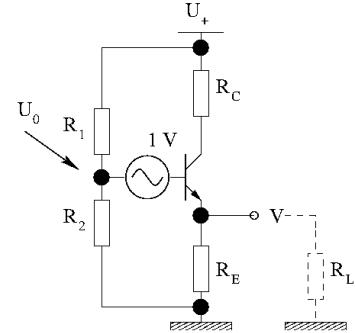
#### 2 naloga

V vezju na sliki je  $U_+=5 \text{ V}$ ,  $R_E=1,5 \text{ k}\Omega$ ,  $R_C=100 \Omega$ . Izvor izmenične napetosti ima amplitudo 1 V. Določi upora  $R_1$  in  $R_2$  da bomo na izhodu  $V$  videli nepopačeno sliko vhodne izmenične napetosti! Ignoriraj breme  $R_L$ .

**Dodatna naloga:** Kakšno sliko pa bomo videli na osciloskopu z izbranimi uporoma  $R_1$  in  $R_2$ , če izhod preko  $50 \Omega$  kabla pripeljemo na vhod osciloskop z upornostjo  $R_L=50 \Omega$ ?



#### 3 naloga

Na vhod 12-bitnega ADC pretvornika z referenčnim območjem med -5 in +5 V pripeljemo izmenično napetost z amplitudo 4 V in frekvenco 130 kHz. Kakšen bo izhod pretvornika 0.5 ms potem ko smo vključili napetostni generator?

#### 4 naloga

Iz ADC pretvornika iz prejšnje naloge bi radi naredili logaritmični merilec. Zato izdelamo logično vezje, ki nam iz zgornjih 4 bitov pretvorbe pove številko zadnjega bita (šteto od najmanj pomembnega do najbolj pomembnega bita), ki je še različen od 0:

- Če so vsi 4 zgornji biti 0, naj bo izhod 0,
- Če so vsi 4 zgornji biti enaki 1, naj bo izhod 4.
- Če imajo zgornji biti vrednost 0101, naj bo izhod enak 3, saj je tretji bit zadnji, ki je še različen od 0 in mu nato sledijo same ničle.

Za zapis števil od 0 do 4 bomo rabili 3 izhode. Zapiši logično funkcijo, ki bo izhodom priredila vrednost glede na dane vhode in nariši vezje z IN oziroma ALI vrati. Pomagaj si s Karnaughjevimi diagrami.