

1. pisni izpit iz Elektronike za študente Fizikalne merilne tehnike


26. junij 2014

1 naloga

Določi tok skozi izvor napetosti z napetostjo $U=5$ V, ko je:


- 1. $R_1=1 \text{ k}\Omega$
- 2. $R_1=100 \Omega$

R_2 ima upornost $1 \text{ k}\Omega$.

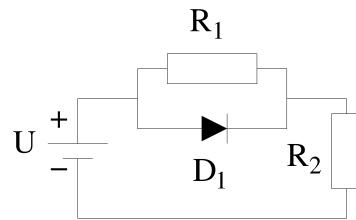

2 naloga

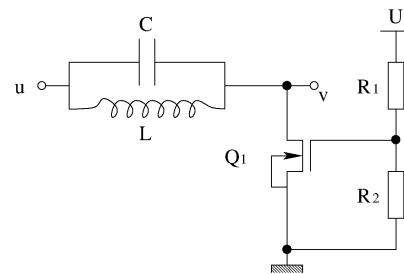
Določi kapaciteto kondenzatorja C in upora R_1 in R_2 v vezju, tako da bo frekvenčni pas, ki pa prepušča vezje med u in v imel vrh pri 3 MHz , s širino med -3 dB ojačanjem 100 kHz . Tuljava ima induktivnost 1 mH , tranzistor Q_1 pri $U_{GS}=5 \text{ V}$ prepušča 4 mA toka, prag pa ima pri $U_T=3 \text{ V}$, napetost $U_+=15 \text{ V}$.



3 naloga

V vezju je $U_+=15 \text{ V}$, Zenerjeva dioda pa ima referenčno napetost 5 V . Določi:

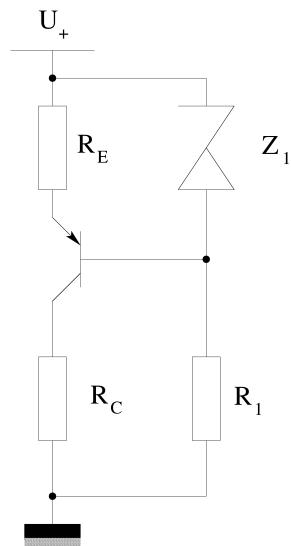- Upor R_E , da bo skozi R_C tekel tok 1 mA . Delaj se, da je R_C dovolj majhen.
- Upor R_1 , da bo skozi diodo Z_1 tekel tok 10 mA .
- tok, ki bo tekel skozi R_1 , ko bo imel R_C vrednost $20 \text{ k}\Omega$.



4 naloga

Signal Y naj meri, kdaj bo šel vhodni signal u preko referenčne napetosti $U_T=2 \text{ V}$. Pri tem sta $U_+=2 \text{ V}$ in $U_-=-2 \text{ V}$ referenčni napetosti analognega digitalnega pretvornika (ADC), ki pretvarja vhodno napetost na 4 bite natančno. $R_1=1 \text{ k}\Omega$, $R_2=420 \Omega$. Tvoja naloga je določiti logično vezje (škatla LOGIKA na sliki), ki bo iz izhodov ADC (4 biti) določila vrednost Y, ki je $Y=1$, ko je vrednost večja in $Y=0$, ko je u manjše od 2 V . Mogoče bodo prav prišli Karnaughjevi diagrami.

