

1. kolokvij iz Elektronike za študente Fizikalne merilne tehnike


25. april 2014

1 naloga

Dve bateriji, eno z napetostjo 3 V in notranjo upornostjo 1Ω in drugo z napetostjo 1,5 V in notranjo upornostjo 2Ω vezemo enkrat vzporedno in drugič zaporedno. Določi Theveninovo napetost in notranjo upornost tako sestavljene baterije!


2 naloga

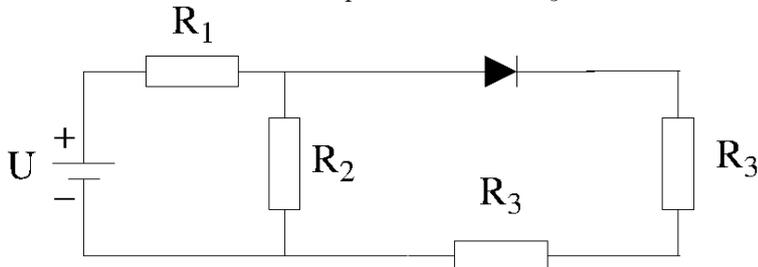V vezju z delilnikom napetosti, $U_+=5 \text{ V}$, $R_1=100 \Omega$, $R_2=200 \Omega$ vezemo diodo in par uporov, kot kažeta sliki. Kakšen bo tok skozi napetostni izvor? $R_3=100 \Omega$.



3 naloga

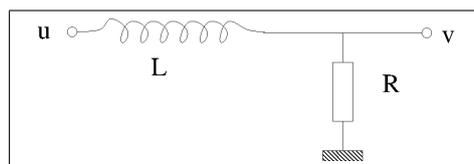Kakšna bo širina frekvenčnega pasu, kjer je razmerje amplitud A med izhodno(v) in vhodno(u) izmenično napetostjo večje od -3 dB za vezje na sliki? Podatki $L=1 \text{ mH}$, $R=1,2 \text{ k}\Omega$. Kakšna bo vrednost na izhodu $2 \mu\text{s}$ potem, ko bo vhod največji? Vhodni izmenični signal ima amplitudo 100 mV in frekvenco 150 kHz !



4 naloga

V tokovnem izvoru ima Zenerjeva dioda Z_1 nazivno napetost $U_Z=10 \text{ V}$, napajalna napetost U_+ pa je 15 V .

- Izberi R_1 tako da bo skozi diodo tekel tok vsaj 10 mA .
- Izberi R_E da bo skozi porabnik tekel tok 1 mA .
- Pri R_E s prejšnje alineje - kakšen upor R_C naj izberemo, da bo skozenj teklo le še $0,5 \text{ mA}$ toka?

