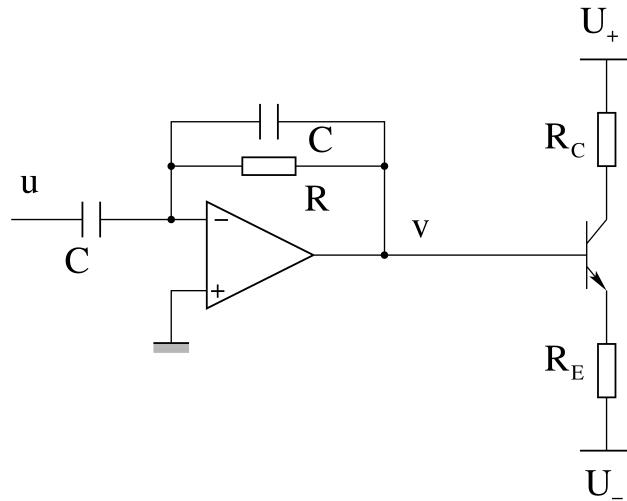


1. izpit iz Elektronike za študente Fizikalne merilne tehnike

5. julij 2016



1 naloga

V sliki zgoraj ignoriraj vezje s tranzistorjem in postavi $C=C_1$. Skiciraj $A(\omega)$ za vezje na sliki, pri $R=350 \Omega$ določi kapaciteto kondenzatorja C , da bo ojačanje pri $100 \text{ kHz}=-46 \text{ dB}$ (0,75 t)

3 naloga

Postavi $C_1=0$, $C=100 \text{ nF}$. Vhod u se linearno spreminja s časom, tako da v 100 μs pade od 0 do -7.14 V. Kakšen tok teče skozi upornik $R_C=300 \Omega$? (0,5 t)

5 naloga

V vezju na sliki je napetost $U_x=3 \text{ V}$, U_+ je 5 V, MOSFET tranzistor ima parametere $U_T=2 \text{ V}$, $I(U_{GS}=5 \text{ V})=9 \text{ mA}$, $R_{DS}=700 \Omega$. Na začetku je napetostni izvor U_x izključen, nato ga vključimo. Skiciraj potek napetosti na izhodu v !

2 naloga

Ko je vhod u odprt, določi tok skozi upornik $R_C=300 \Omega$. Upornost R_E je 700Ω , $U_+=-U_-=5 \text{ V}$. (0,5 t) Kakšen tok teče, če je upor $R_C=1,5 \text{ k}\Omega$? (0,25 t).

4 naloga

Sestavi (dvobitni) števec, ki šteje običajno, če je kontrolni signal $K=1$, in v Grayevi kodi, če je $K=0$. Uporabi Karnaughjejeve diagrame. Rabil boš dva D flip-flopa. (1 t)

