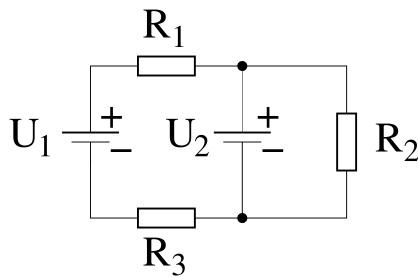


# 1. kolokvij iz Elektronike za študente Fizikalne meritne tehnike

20. april 2016


## 1 naloga

V vezje na sliki vežemo bateriji z napetostjo  $U_1=5$  V in  $U_2=3$  V, uporniki so  $R_1=2$  k $\Omega$ ,  $R_2=1.4$  k $\Omega$  in  $R_3=2.7$  k $\Omega$ . Določi tok skozi oba napetostna izvora. Določi oba tokova, ko upornik  $R_3$  nadomestimo z diodo.



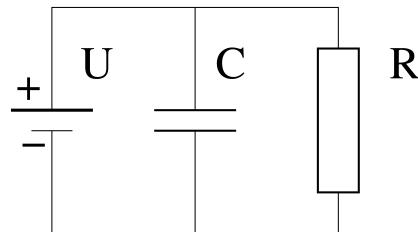
## 2 naloga

Določi prenosno funkcijo za vezje. Izberemo  $R$  in  $C$  tako, da bo vezje najbolj prepričalo krožno frekvenco  $\omega_0=40$  krad/s. Kolikšno je pri tej frekvenci razmerje med amplitudo izhodne in vhodne sinusne izmenične napetosti  $A_{\max}$ ? Kolikšna je širina prepustnega pasu, torej frekvenčnega območja, kjer je  $A(\omega) > A_{\max}/\sqrt{2}$ ?


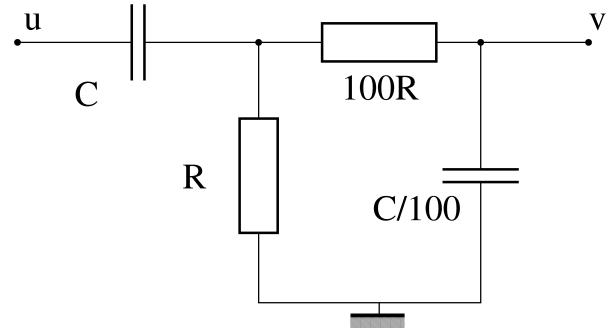
## 3 naloga

V vezje z vzporedno vezanim kondenzatorjem in uporom ob času  $t=0$  priključimo napetostni generator. Za  $C=100$  nF izračunaj, koliko časa za tem bo napetost na kondenzatorju dosegla polovico končne napetosti, če ima izvor notranjo upornost  $1.5 \Omega$ . Po 1 s izvor izključimo. Koliko časa po tem bo napetost na uporu z upornostjo  $R=100$  k $\Omega$  še večja od polovice največje napetosti na uporu?



## 4 naloga

V vezju na sliki imamo  $U_+=15$  V,  $R_E=270 \Omega$  in  $R_C=550 \Omega$ , npn tranzistor ima  $\beta=100$ , Zenerjevi diodi  $Z_1$  in  $Z_2$  imata napetost  $U_Z=10$  V. Izberi primerno lego stikala, da bo skozi upora  $R_E$  in  $R_C$  tekel tok. Kolikšen bo ta tok pri izbrani legi stikala? Kolikšen pa bi tekel, če bi bila upornost  $R_C=2.1$  k $\Omega$ ? Za oba primera določi tudi moč, ki se troši na Zenerjevi diodi.

