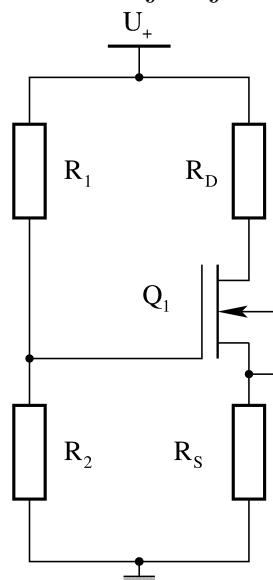


# 2. kolokvij iz Elektronike za študente Fizikalne merilne tehnike

14. junij 2016



## 1 nalog

Nastavi upora  $R_1$  in  $R_2$  v vezju, da bo skozi  $R_D$  tekel tok 2 mA. Napenost  $U_+=5$  V,  $R_S=500\ \Omega$ ,  $R_D=200\ \Omega$ , za n-kanalni MOSFET tranzistor  $Q_1$  pa imamo  $U_T=1.25$  V,  $I_{DS}(U_{GS}=3\text{ V})=4.5$  mA.


## 2 nalog

Načrtaj vezje z operacijskim ojačevalcem in potrebnimi upori, ki bo za par analognih vhodov  $x$  in  $y$  dajal izhod

$$z = 3x + 2y!$$
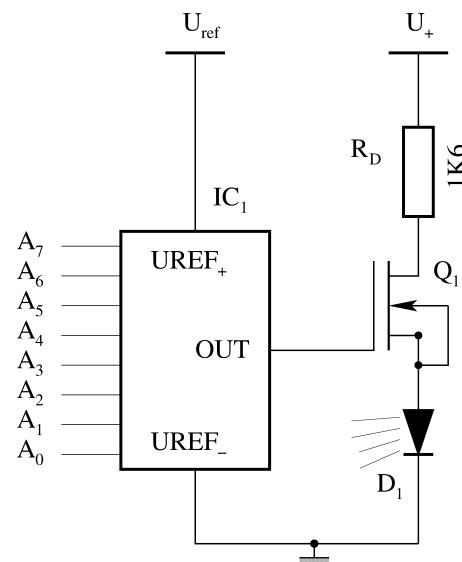
## 3 nalog

Vezje na sliki je LED baterija z n-kanalnim MOSFET ( $I_{DS}(@ U_{GS} = 4\text{ V}) = 0.4\text{ mA}$ ,  $U_T = 2\text{ V}$ ) kot regulatorjem svetlosti. Vzemi da je LED  $D_1$  običajna dioda in da jo napajamo preko  $U_+ = 3\text{ V}$  in upornika  $R_D=1.6\text{ k}\Omega$ . Digitalno analogni pretvornik  $IC_1$  je vezan med referenčni napetosti  $U_{ref}=15\text{ V}$  in  $0\text{ V}$ ; to pomeni da je pri vrednosti vhodov  $[A_7 \dots A_0] = [11111111]$  izhod  $OUT = 255/256 \cdot U_{ref}$  in pri vrednosti  $[A_7 \dots A_0] = [00000000]$  je izhod  $OUT$  enak  $0\text{ V}$ . Določi vrednost vhodov, da bo LED svetila ravno s polovico največje moči.



## 4 nalog

Procesor ima 1-bitni merilnik zasedenosti  $Q$ , ki ga osvežuje ob rednih prehodih urnega signala T. Merlinik gleda stanje treh algoritmov (A, B in C), ki so 1, ko procesor izvaja katerega od teh algoritmov, in 0, ko ti algoritmi mirujejo. Merilnik ima histerez: ko je procesor že nekaj časa prost ( $Q=0$ ), preskoči v vrednost  $Q=1$  šele, ko se izvajata vsaj dva algoritma. Ko pa je procesor že nekaj časa zaseden ( $Q=1$ ), preskoči v stanje  $Q=0$  šele, ko se ne izvaja nobeden od procesov A,B ali C. Sestavi vezje za  $Q$  z enim D flip-flopom in vrati IN oz. ALI, ki ob prehodu ure nastavi novo vrednost za  $Q$ . Pomagaj si s Karnaughjevimi diagrami.