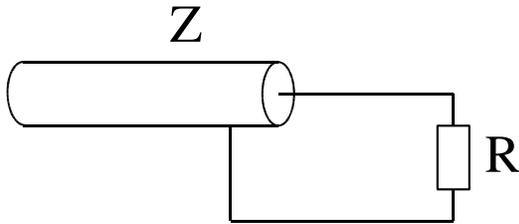



Vaje iz Fizikalnih merjenj 2, 3.1.2005

dolg od zadnjič:

1. Koliko časa potuje signal po 50Ω kablu z dolžino 1m? Kapaciteta na enoto dolžine kabla je 100 pF/m ?
2. Kolikšen del signala se odbije, če 50Ω kabel priključimo na ojačevalec z vhodno impendanco 100Ω ?



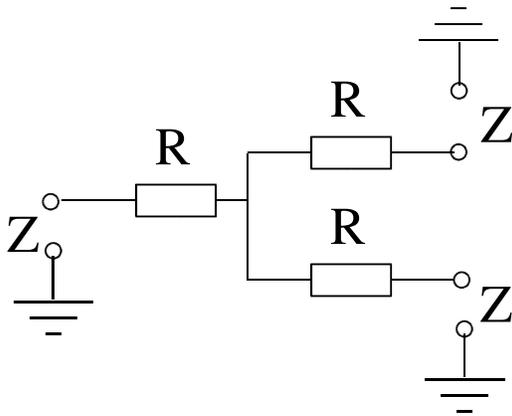3. Razdeli signal na dva dela tako, da bo izhodna impedanca enaka vhodni (50Ω) ?



4. Nariši preprosto shemo elementov za obdelavo signala iz silicijevega detektorja?

danes:

1. Z dvema fotopomnoževalkama štejemo bliske, ki jih povzročajo kozmični mioni v tanku vode. S prvo preštejemo 100 sunkov, z drugo pa 150 sunkov. Izkoristek prve fotopomnoževalke je 1.0% , druge pa 1.1% . Koliko mionov je priletelo v tank? Kolikšna je negotovost meritve?
2. V katerem območju gibalnih količin lahko ločimo pione od kaonov s pragovnim števcem Čerenkova s sevalcem z lomnim količnikom 1.5 ?
3. Kakšna je kinetična energija elektrona, če seva v vodi ($n=1.33$) Čerenkove fotone pod kotom 30° ?