

①	②	③	④	$\Sigma$

**Na začetku napiši na list osebne podatke!**

**List oddaj skupaj z rešitvami!**

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

Vpisna številka: \_\_\_\_\_


Smer (obkroži): VS VS-izredni UNI

**Izpit iz Fizike II za kemijske tehnologe  
Maribor, 12. junija 2007 ob 14:00**

Dve enako veliki ( $r = 5 \text{ cm}$ ) enakomerno prostorninsko nabiti neprevodni krogli pritrdimo tako, da sta njuni središči oddaljeni za  $a = 1 \text{ m}$ . Na sredino zveznice med kroglama postavimo nabito kroglico ( $m = 1 \text{ g}$ , naboje je  $q = +1 \mu\text{As}$ ). Kroglico sunemo proti levi krogli s hitrostjo  $v_0 = 20 \text{ m/s}$ .

- ① Koliko se kroglica približa levi krogli? (Gostota naboja za levo kroglo je  $q_1/V = +12 \cdot 10^{-3} \text{ As/m}^3$ , za desno kroglo pa  $q_2/V = +9,5 \cdot 10^{-3} \text{ As/m}^3$ . Gravitacijsko silo na kroglico zanemari.)

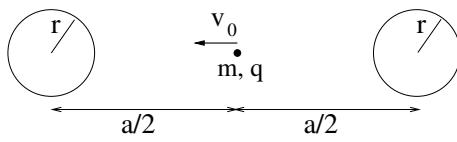
[Rešitev:  $x_{\min} = 16,2 \text{ cm}$  od središča leve kroglice.]



V vezje zvezemo dva galvanska člena, upornike in kondenzator. Kolikšen tok steče skozi upornik  $R_3$  takoj po vklopu vezja? Kolikšen pa je naboj, ki se po zelo dolgem času nabere na kondenzatorju? (Podatki so:  $U_1 = 9 \text{ V}$ ,

- ②  $U_2 = 6 \text{ V}$ ,  $R_1 = 40 \Omega$ ,  $R_2 = 30 \Omega$ ,  $R_3 = 15 \Omega$ ,  $R_4 = 15 \Omega$ ,  $R_5 = 20 \Omega$ ,  $R_6 = 50 \Omega$ ,  $C = 30 \mu\text{F}$ .)

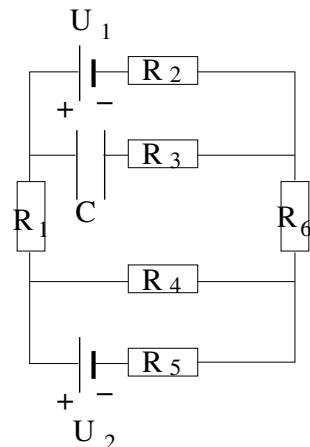[Rešitev: a)  $I_3(t = 0) = 197 \text{ mA}$ ; b)  $q_C(t \rightarrow \infty) = 225 \mu\text{As}$ .]



Tri dolge žice so vzporedne in v preseku tvorijo ogljišča enakostraničnega trikotnika s stranico 15 cm. Po vseh

- ③ žicah teče enak tok 8 A in v isto smer. Kolikšna sila deluje na 1 m dolg odsek vsake žice?

[Rešitev:  $F = 1,48 \cdot 10^{-4} \text{ N}$ .]

Bel list papirja osvetljuje 6 m oddaljena drobna žarnica, ki seva svetlobni tok enakomerno v vse smeri. Kolikšen

- ④ je izsevani svetlobni tok žarnice, če je osvetljenost lista 1,25 lx, žarki pa na list padajo pod kotom  $35^\circ$ ?

[Rešitev:  $P_{\text{svet}} = 690 \text{ lm}$ .]